

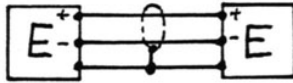




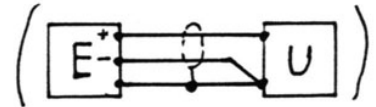


Geräteverbindungen in der Tonstudiotchnik






UdK Berlin
Sengpiel
07.93
Anpass

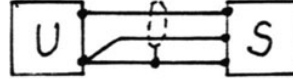

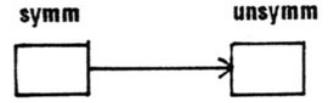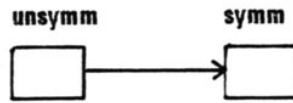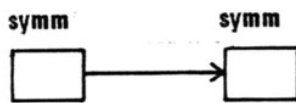Halber Ausgang ist kurzgeschlossen
Besser b-Ader nicht verbinden





Zweiadrige, abgeschirmte Kabelverbindung

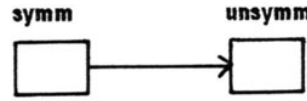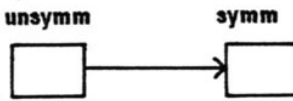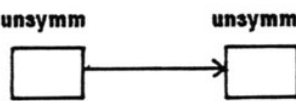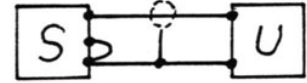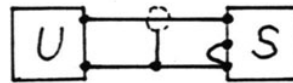

Einadrige, abgeschirmte Kabelverbindung

Zeichenerklärung:

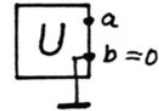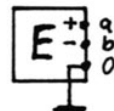

S = symmetrisch, erdfrei (galvanisch getrennt durch Übertrager)

E = elektrisch symmetriert (nicht erdfrei)

U = unsymmetrisch (Heimgerätetechnik)

In der professionellen Tonstudiotchnik liegen die Ein- und Ausgänge der Geräte symmetrisch gegen das Null-Potential (Erde). Das wird durch hochwertige Übertrager am Eingang und am Ausgang erreicht; somit hat das 0 Volt-Potential keine Gleichstromverbindung zur Erde. Immer mehr gibt es elektrisch symmetrierte Ein- und Ausgänge, die zwar erdsymmetrisch aber nicht erdfrei sind, d.h. es besteht keine galvanische Trennung.

Zweiadrig abgeschirmte Kabel sind nie unsymmetrisch oder symmetrisch, sondern sie sind nur in der Lage, die angebotenen Signale richtig übertragen zu können oder auch nicht.