




Die Größe der Impedanzen in der Tontechnik - Analog


Schnittstellen: Spannungsanpassung: $R_a \geq 10 \cdot R_i$ bzw. $R_i \leq R_a / 10$

1. Geräteverbindung mit Ausgang und Eingang - Professionelle Technik (IRT - Pflichtenheft 3/5)


UdK Berlin
Sengpiel
11.2006
Tutorium

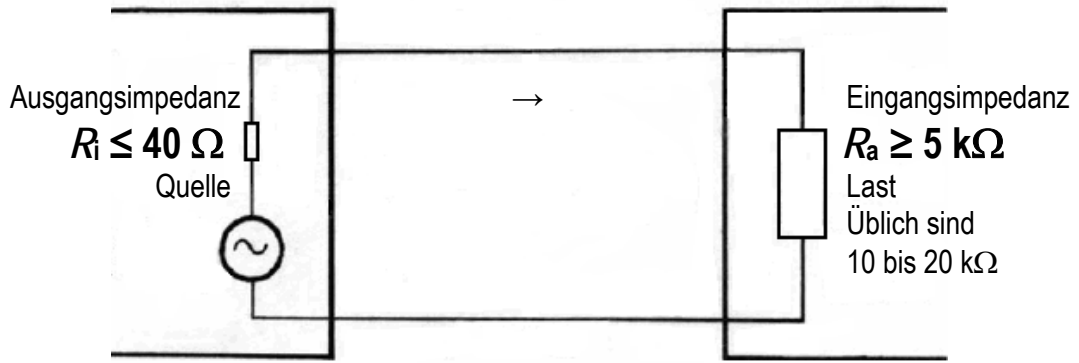


2. Sonderregelung - Mikrofon mit Ausgang

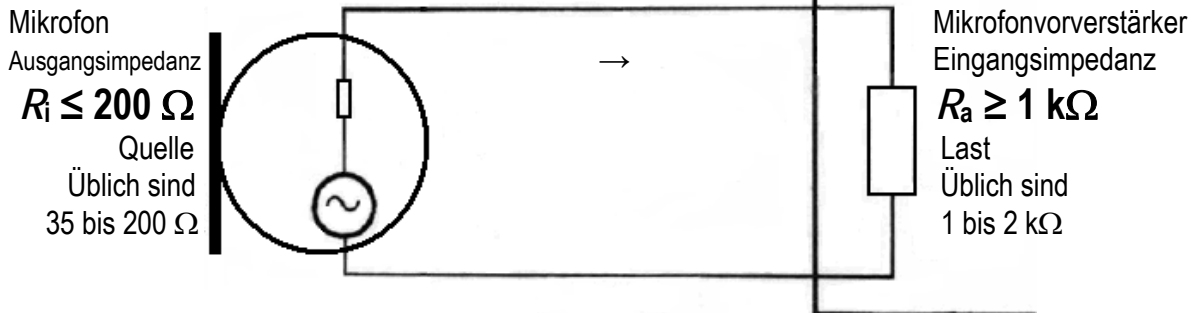

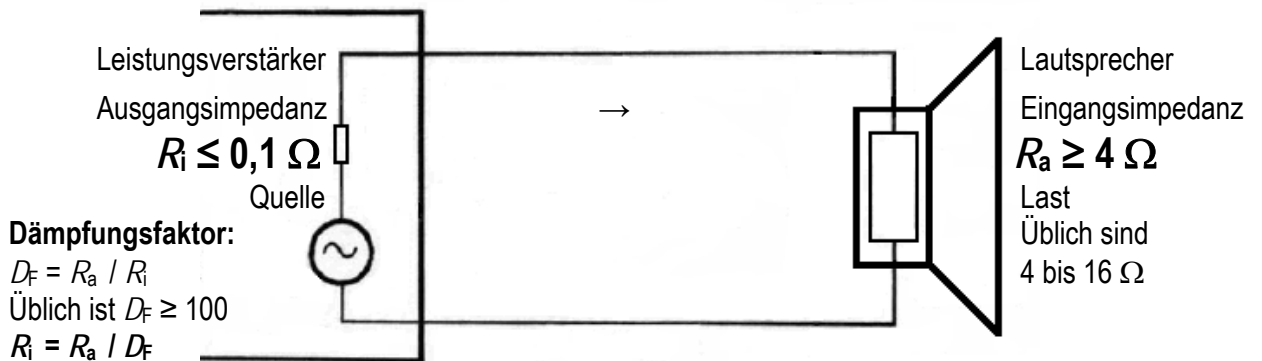
3. Sonderregelung - Lautsprecher mit Eingang



Schnittstelle zwischen zwei Geräten

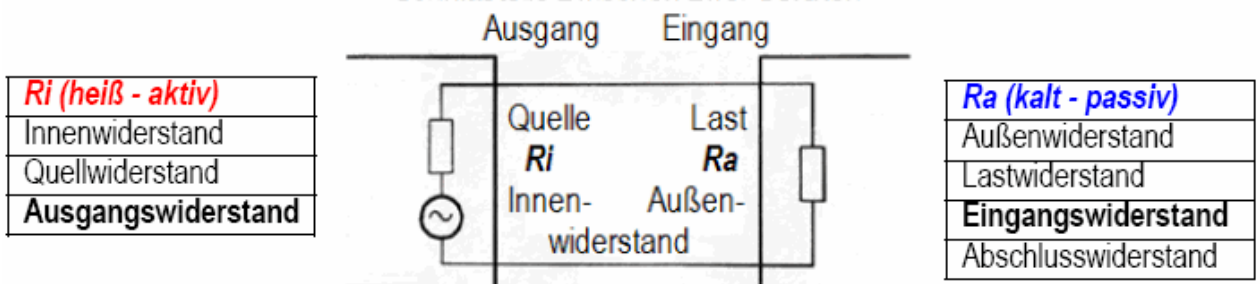

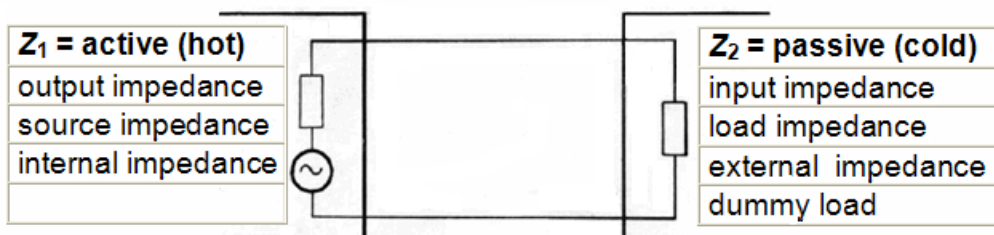Port connection or interface between two pieces of equipment



Siehe auch: Impedanzen, Widerstände und Schnittstelle

<http://www.sengpielaudio.com/ImpedanzenWiderstaendeSchnittstelle.pdf>