








! R-C-Schaltungen zur Frequenzgangveränderung - EQ

Frage: Wie muss die jeweilige passive R-C-Schaltung aussehen, damit sich folgende Frequenzgänge ergeben? Hier sind die Antworten.

UdK Berlin
Sengpiel
06.93
F + A

Elektrische Schaltung

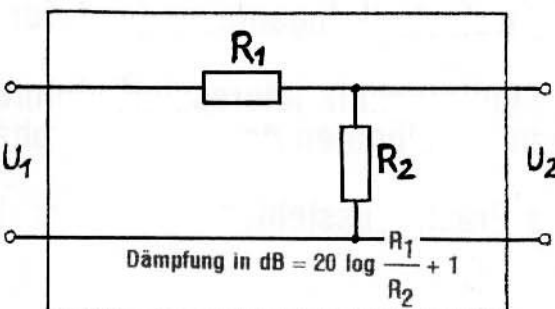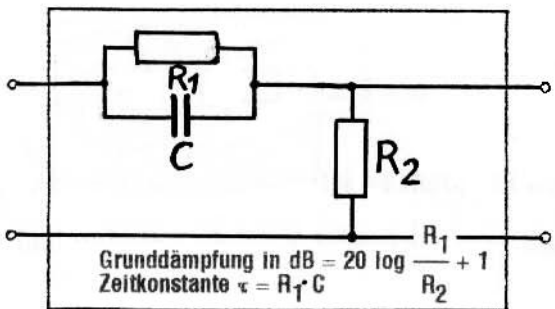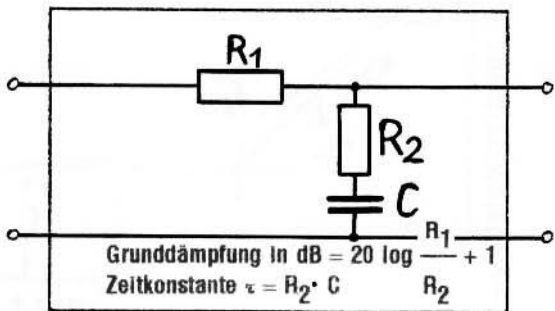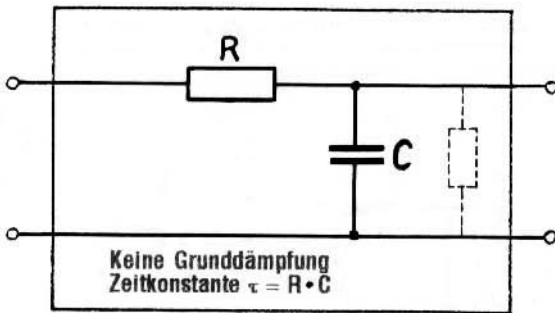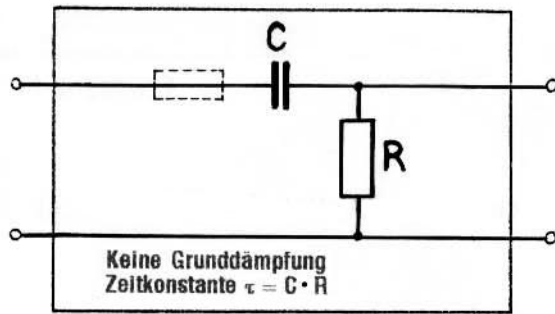

Spannungs-Frequenzgang

